



Architecture numériques et SystemVerilog

Comment décrire du matériel

Tarik Graba
Année scolaire 2024/2025



Plan

La logique combinatoire

Exemples

La généricité

Logique séquentielle synchrone

Exemples

Modélisation des mémoires

Machines à états finis

Machines de Moore

Machines de Mealy

Machines de Mealy resynchronisées

Rappel

- La sortie d'un bloc combinatoire ne dépend que de la valeur de ses entrées.

Dit autrement, pour les mêmes valeurs des entrées on doit **toujours** avoir les mêmes valeurs de sortie.

Affectations concurrentes assign

Les affectations concurrentes ne permettent que de représenter de la logique combinatoire.

Elles ne permettent pas d'avoir de structures de contrôle (**if** , **case** ...) on la réservera aux cas simples (connexions, inversions par exemple)

Exemple:

```
assign o = s? a:b; // un multiplexeur
```

En SystemVerilog on peut utiliser **always_comb** .

- Équivalent à «**always @(*)** ».
- Le designer précise qu'il veut décrire de la logique combinatoire et les outils le vérifient.

Plan

La logique combinatoire

Exemples

La généricité

Logique séquentielle synchrone

Exemples

Modélisation des mémoires

Machines à états finis

Machines de Moore


Machines de Mealy

Machines de Mealy resynchronisées

Processus always pour décrire la logique combinatoire

 Exemple: Un multiplexeur 2 → 1


```
module mux21( s, a, b, o );  
  
input s;  
input a, b ;  
output reg o ;  
  
always @(a or b or s)  
    if (s) o = a;  
    else o = b;  
  
/* Pourrait être  
   o = b;  
   if (s) o = a;  
* ou  
   o = s? a : b;  
*/  
endmodule
```



Processus always pour décrire la logique combinatoire

 Exemple: Un multiplexeur 2 → 1


```
module mux21( s, a, b, o );  
  
input s;  
input a, b ;  
output reg o ;  
  
always @(*)  
    if (s) o = a;  
    else o = b;  
  
/* Pourrait être  
   o = b;  
   if (s) o = a;  
* ou  
   o = s? a : b;  
*/  
endmodule
```




Processus always pour décrire la logique combinatoire

 Exemple: Un multiplexeur 2 → 1

```
module mux21( s, a, b, o );  
  
input s;  
input a, b ;  
output logic o ;  
  
always_comb  
    if (s) o = a;  
    else o = b;  
  
/* Pourrait être  
    o = b;  
    if (s) o = a;  
* ou  
    o = s? a : b;  
*/  
endmodule
```



Un mux 4→1

 

```
module mux41( s, a, o );  
  
  input [1:0] s;  
  input [3:0] a;  
  output reg o ;  
  
  always @(*)  
    case(s)  
      2'b00: o = a[0];  
      2'b01: o = a[1];  
      2'b10: o = a[2];  
      2'b11: o = a[3];  
    endcase  
  
  /* Pourrait être  
   o = a[s];  
   * ou  
   if      (a == 2'd0) o = a[0];  
   else if (a == 2'd1) o = a[1];  
   else if (a == 2'd2) o = a[2];  
   else if (a == 2'd3) o = a[3];  
   */  
  
endmodule
```

Un mux incomplet

```
module mux_il( s, a, o );  
  
input [1:0] s;  
input [3:0] a;  
output reg o ;  
  
always @( * )  
    case(s)  
        2'b00: o = a[0];  
        2'b01: o = a[1];  
        2'b10: o = a[2];  
    endcase  
  
endmodule
```


Un mux incomplet

Que se passe-t-il si $s = 3$?

```
module mux_il( s, a, o );  
  
input [1:0] s;  
input [3:0] a;  
output reg o ;  
  
always @( * )  
    case(s)  
        2'b00: o = a[0];  
        2'b01: o = a[1];  
        2'b10: o = a[2];  
    endcase  
  
endmodule
```

Un mux incomplet

On mémorise la valeur précédente!!

 


```
module mux_il( s, a, o );  
  
  input [1:0] s;  
  input [3:0] a;  
  output reg o ;  
  
  always @( * )  
    case(s)  
      2'b00: o = a[0];  
      2'b01: o = a[1];  
      2'b10: o = a[2];  
    endcase  
  
endmodule
```

Erreur avec `always_comb`

Un mux incomplet

Valeurs des sorties toujours définies

 

```
module mux_i( s, a, o );  
  
input [1:0] s;  
input [3:0] a;  
output reg o ;  
  
always @(*)  
begin  
    // la valeur par défaut  
    o = a[2];  
    case(s)  
        2'b00: o = a[0];  
        2'b01: o = a[1];  
    endcase  
end  
  
/* Pourrait être  
case(s)  
    2'b00: o = a[0];  
    2'b01: o = a[1];  
    default: o = a[2];  
endcase  
*/  
endmodule
```

Règles pour décrire la logique combinatoire


- La liste de sensibilité doit contenir toutes les entrées.
- Les valeurs des sorties doivent être définie pour toutes les valeurs des entrées.

Recommandations

- Liste de sensibilité automatique.
- Donner systématiquement une valeur par défaut aux sorties.

 Exercice

- Écrire le code SystemVerilog d'un décodeur 7 segments
- Écrire le code SystemVerilog d'un décodeur 7 segments qui ne décode que les nombres de 0 à 9




Un décodeur 7 segments



```
module dec7seg ( I, O );  
  input  [3:0] I;  
  output [6:0] O;  
  logic  [6:0] O;  
  
  always_comb  
  case(I)  
    4'h0: O = 7'b0111111 ;  
    4'h1: O = 7'b0000110 ;  
    4'h2: O = 7'b1011011 ;  
    4'h3: O = 7'b1001111 ;  
    4'h4: O = 7'b1100110 ;  
    4'h5: O = 7'b1101101 ;  
    4'h6: O = 7'b1111101 ;  
    4'h7: O = 7'b0000111 ;  
    4'h8: O = 7'b1111111 ;  
    4'h9: O = 7'b1100111 ;  
    4'ha: O = 7'b1110111 ;  
    4'hb: O = 7'b1111100 ;  
    4'hc: O = 7'b0111001 ;  
    4'hd: O = 7'b1011110 ;  
    4'he: O = 7'b1111001 ;  
    4'hf: O = 7'b1110001 ;  
  endcase  
  
endmodule
```

Un décodeur 7 segments

utilisation d'une table

 


```
module dec7segT ( I, O );
  input  [3:0] I;
  output [6:0] O;
  logic  [6:0] O;

  logic [6:0] Tab [0:15] = '{
    'b0111111 ,
    'b0000110 ,
    'b1011011 ,
    'b1001111 ,
    'b1100110 ,
    'b1101101 ,
    'b1111101 ,
    'b0000111 ,
    'b1111111 ,
    'b1100111 ,
    'b1110111 ,
    'b1111100 ,
    'b0111001 ,
    'b1011110 ,
    'b1111001 ,
    'b1110001 };

  always_comb O = Tab[I];
endmodule
```

Un décodeur 7 segments incomplet

 

```
module dec7segI ( I, O );
input  [3:0] I;
output [6:0] O;
logic  [6:0] O;

always_comb
case(I)
4'h0  : O = 7'b0111111 ;
4'h1  : O = 7'b0000110 ;
4'h2  : O = 7'b1011011 ;
4'h3  : O = 7'b1001111 ;
4'h4  : O = 7'b1100110 ;
4'h5  : O = 7'b1101101 ;
4'h6  : O = 7'b1111101 ;
4'h7  : O = 7'b0000111 ;
4'h8  : O = 7'b1111111 ;
4'h9  : O = 7'b1100111 ;
4'd10,4'd11,
4'd12,4'd13,
4'd14,4'd15
: O = 7'b0000000 ;
endcase
endmodule
```


Un décodeur 7 segments incomplet



```
module dec7segI ( I, O );
  input  [3:0] I;
  output [6:0] O;
  logic  [6:0] O;

  always_comb
  case(I)
    4'h0 : O = 7'b0111111 ;
    4'h1 : O = 7'b0000110 ;
    4'h2 : O = 7'b1011011 ;
    4'h3 : O = 7'b1001111 ;
    4'h4 : O = 7'b1100110 ;
    4'h5 : O = 7'b1101101 ;
    4'h6 : O = 7'b1111101 ;
    4'h7 : O = 7'b0000111 ;
    4'h8 : O = 7'b1111111 ;
    4'h9 : O = 7'b1100111 ;
    default: O = 7'b0000000 ;
  endcase
endmodule
```

Un décodeur 7 segments incomplet

 

```
module dec7segI ( I, O );
input  [3:0] I;
output [6:0] O;
logic  [6:0] O;

always_comb
begin
    O = 7'b0000000 ; // valeur par défaut
    case(I)
    4'h0 : O = 7'b0111111 ;
    4'h1 : O = 7'b0000110 ;
    4'h2 : O = 7'b1011011 ;
    4'h3 : O = 7'b1001111 ;
    4'h4 : O = 7'b1100110 ;
    4'h5 : O = 7'b1101101 ;
    4'h6 : O = 7'b1111101 ;
    4'h7 : O = 7'b0000111 ;
    4'h8 : O = 7'b1111111 ;
    4'h9 : O = 7'b1100111 ;
    endcase
end
endmodule
```

Un décodeur 7 segments incomplet

Utilisation de casez




```
module dec7segI ( I, O );
  input  [3:0] I;
  output [6:0] O;
  logic  [6:0] O;

  always_comb
    casez(I)
      4'h0  : O = 7'b0111111 ;
      4'h1  : O = 7'b0000110 ;
      4'h2  : O = 7'b1011011 ;
      4'h3  : O = 7'b1001111 ;
      4'h4  : O = 7'b1100110 ;
      4'h5  : O = 7'b1101101 ;
      4'h6  : O = 7'b1111101 ;
      4'h7  : O = 7'b0000111 ;
      4'h8  : O = 7'b1111111 ;
      4'h9  : O = 7'b1100111 ;
      4'b101?,
      4'b11??: O = 7'b0000000 ;
    endcase
endmodule
```

Utiliser des fonctions

 Pour «mutualiser» du code on peut utiliser des modules.



Utiliser des fonctions


Pour «mutualiser» du code on peut aussi utiliser des fonctions.

```
module foo( I1,I2, O );
input  [7:0] I1,I2;
output logic O;

// Nombre de 1 dans un mot de 8bits
function [3:0] nbr1 (input [7:0] N);
int tmp;
begin
tmp = 0;
for (int i = 0; i<8; i++)
if (N[i]) tmp++;
return tmp;
// On aurait pu écrire
// nbr1 = tmp ;
end
endfunction

always_comb
O = nbr1(I1) > nbr1(I2);

endmodule
```

 



Utiliser des fonctions

différence entre tâches et fonctions

En SystemVerilog il y deux type de sous-programmes:

Les fonctions: Exécution en temps nul

- Affectation bloquantes
- Pas de synchronisation (#,@,...)

Les tâches: Ne renvoient pas de valeurs

- Peuvent avoir des output

Plus d'informations et des exemples *Section 13* de la norme.

Plan

La logique combinatoire

Exemples

La généricité

Logique séquentielle synchrone

Exemples

Modélisation des mémoires

Machines à états finis

Machines de Moore

Machines de Mealy

Machines de Mealy resynchronisées


Faire un code paramétrable

Les modules peuvent être paramétrables:

- Définir leur comportement/structure en fonction de certains paramètres

Le code peut ainsi être réutilisé dans des conditions différentes.

Faire un code paramétrable parameter

 


Faire un code paramétrable parameter

```
module adder #(parameter WIDTH = 8)
  (input [WIDTH-1:0] A,B,
   output [WIDTH :0] S );

  assign S = A + B;

endmodule
```

 

Faire un code paramétrable parameter


```
module truc ( input [7:0] A,B,C,D,
              output [9:0] S );

  wire [8:0] S0,S1;

  adder #(.WIDTH(8)) add1 (.A(A),.B(B),.S(S0));
  adder #(.WIDTH(8)) add2 (.A(C),.B(D),.S(S1));

  adder #(.WIDTH(9)) add3 (.A(S0),.B(S1),.S(S));

endmodule
```

 

Faire un code paramétrable

localparam

Parfois on a besoin de paramètres non modifiables à l'instanciation.

```
module Table (clk, index, valeur_e, valeur_s);  
  
    parameter SIZE      = 256;  
    parameter WIDTH     = 8;  
    localparam I_WIDTH  = $clog2(SIZE);  
  
    input          clk;  
    input [I_WIDTH-1:0] index;  
    input [WIDTH-1:0]  valeur_e;  
    output [WIDTH-1:0] valeur_s;  
    logic [WIDTH-1:0]  valeur_s;  
  
    logic [WIDTH-1:0] Tab [0:SIZE-1];  
  
    always_ff @(posedge clk)  
    begin  
        Tab[index] <= valeur_e;  
        valeur_s <= Tab[index];  
    end  
  
endmodule
```

Un paramètre local est:

- Une constante
- Calculé à partir d'autres constantes

Ils ne sont pas modifiables à l'extérieur du module.



Faire un code paramétrable

Comment changer le code en fonction de ces paramètres?

Faire un code paramétrable generate

De façon conditionnelle:

```
module adder #( parameter generic = "YES" )
    ( input  [7:0] A,B,
      output [7:0] S);

    generate
    if ( generic == "YES")
        begin
            assign S = A + B ;
        end
    else
        begin
            optimised_adder o_adder (A,B,S);
        end
    endgenerate
endmodule
```

Remplace dans ce cas des directives de préprocesseur (`ifdef)

Faire un code paramétrable generate

En répétant le comportement

```
// Extrait de la norme section 27.4
module gray2bin #(parameter W = 8)
    ( input  [W-1:0] G,
      output [W-1:0] B
    );

    genvar i;
    generate
        for ( i=0; i<W; i++ )
            begin:position

                // Le Xor des bit i à W-1
                assign B[i] = ^G[W-1:i];

            end
    endgenerate
endmodule
```

Faire un code paramétrable

generate

En répétant la structure

```
module struct_adder #( parameter W = 8 )
    ( input  [W-1:0] A,B, input  Ci,
      output [W-1:0] S, output Co,m );

    wire [W:0] c;

    assign c[0] = Ci;
    assign Co = c[W];

    genvar i;
    generate
        for ( i=0; i<W; i++ )
            begin:position
                // ces noeuds seront dupliqués
                wire s, e0, e1;
                xor xor0 ( s      , A[i], B[i] );
                xor xor1 ( S[i]   , s   , c[i] );
                and and0 ( e0     , A[i], B[i] );
                and and1 ( e1     , s   , c[i] );
                or  or0  ( c[i+1], e0  , e1  );
            end
        endgenerate

    assign m = position[W/2].s;
endmodule
```

Plan

La logique combinatoire
Exemples

La généricité

Logique séquentielle synchrone
Exemples


Modélisation des mémoires

Machines à états finis
Machines de Moore
Machines de Mealy
Machines de Mealy resynchronisées

Processus always pour de la logique séquentielle synchrone

La bascule D
 
```
module Dff ( input clk,  
            input D ,  
            output reg Q );  
  
always @(posedge clk)  
    Q <= D;  
  
endmodule
```



- A chaque front montant (**posedge**) de l'horloge on mémorise la valeur de l'entrée.
- Entre les fronts d'horloge la sortie conserve sa valeur.

`always_ff`

En SystemVerilog on peut utiliser `always_ff` .

- Équivalent à «`always` ».
- Le concepteur précise qu'il veut décrire de la logique séquentielle et les outils le vérifient.

Avec remise à zéro synchrone:

```
always_ff @(posedge clk)
if (reset)
begin
// Remise à zéro synchrone des registres
...
end
else
begin
// Que se passe-t-il à chaque front de l'horloge
...
end
```

Si reset vaut 1 au moment du front d'horloge!

Avec remise à zéro asynchrone:

```
always_ff @(posedge clk or posedge reset)
if (reset)
begin
// Remise à zéro asynchrone des registres
...
end
else
begin
// Que se passe-t-il à chaque front de l'horloge
...
end
```

Si reset vaut 1 (dès qu'il passe à 1) indépendamment du front d'horloge.

Il faut que la condition testée et la liste de sensibilité soient cohérentes.

Avec remise à zéro asynchrone:

```
always_ff @(posedge clk or negedge nreset)
if (!nreset)
begin
// Remise à zéro asynchrone des registres
...
end
else
begin
// Que se passe-t-il à chaque front de l'horloge
...
end
end
```

Si nreset vaut 0 (dès qu'il passe à 0) indépendamment du front d'horloge.

Plan

La logique combinatoire

Exemples

La généricité

Logique séquentielle synchrone

Exemples

Modélisation des mémoires


Machines à états finis

Machines de Moore

Machines de Mealy

Machines de Mealy resynchronisées


Une bascule D avec reset synchrone:

 

```
module Dff ( clk, reset, D, Q );  
  
input clk, reset ;  
input D ;  
output reg Q ;  
  
always_ff @(posedge clk)  
    if (reset)  
        Q <= 1'b0;  
    else  
        Q <= D;  
  
endmodule
```

Un registre :

Avec reset synchrone et enable

 


```
module Reg( input clk, reset, en,
            input [7:0] D,
            output logic [7:0] Q );


always_ff @(posedge clk)
    if (reset)
        Q <= 8'd0;
    else
        if (en) Q <= D;

endmodule
```

Un registre à décalage:

 

Un registre à décalage:

 

```
module SftReg # ( parameter N = 8 )
    ( input clk, en ,
      input D ,
      output Q );

    logic [N-1:0] R;

    assign Q = R[0];

    always_ff @(posedge clk)
        if (en) R <= { D, R[N-1:1] };

endmodule
```

Astuce

mettre la même valeur à tous les bits d'un vecteur

■ Opérateur de duplication

```
reg [N-1:0] A,B,C;


initial
begin
  A = {N{1'b1}}; // tous les bits à 1
  B = {N{1'b0}}; // tous les bits à 0
  C = {N{1'bz}}; // tous les bits à z
  ...
end
```

■ Des raccourcis


```
logic [N-1:0] A,B,C,D;

initial
begin
  A = '1; // tous les bits à 1
  B = '0; // tous les bits à 0
  C = 'z; // tous les bits à z
  ...
  D = 'd1 // 1 en décimal adapté
           // à la taille de D!
end
```

Un compteur :

 

Un compteur :

 

```
module Cpt ( clk, reset, en, Q );  
  
    parameter N = 8;  
  
    input clk, reset, en ;  
    output logic [N-1:0] Q ;  
  
    always_ff @(posedge clk)  
        if (reset)  
            Q <= '0;  
        else  
            if (en)  
                Q <= Q + 1;  
  
endmodule
```

Affectations bloquantes/différées

Quelle est la différence entre ces deux codes:

```
logic a,b,r,q;

always_ff @(posedge clk)
begin
  r = a & b;
  q <= r;
end
```


```
logic a,b,r,q;

always_ff @(posedge clk)
begin
  r <= a & b;
  q <= r;
end
```


Affectations bloquantes/différees

Quelle est la différence entre ces deux codes:
 
```
logic a,b,r,q;  
  
always_ff @(posedge clk)  
begin  
    r = a & b;  
    q <= r;  
end
```


 
```
logic a,b,r,q;  
  
always_ff @(posedge clk)  
begin  
    r <= a & b;  
    q <= r;  
end
```



Affectations bloquantes/différées

Et ici ?

```
logic [N:0] R;

always_ff @(posedge clk)
begin: loop
  int i;
  for (i=0; i<N; i++)
    R[i+1] = R[i];
end
```


```
logic [N:0] R;

always_ff @(posedge clk)
begin: loop
  int i;
  for (i=0; i<N; i++)
    R[i+1] <= R[i];
end
```


Affectations bloquantes/différées

Et ici ?
 
```
logic [N:0] R;  
  
always_ff @(posedge clk)  
begin: loop  
  int i;  
  for (i=0; i<N; i++)  
    R[i+1] = R[i];  
end
```


 
```
logic [N:0] R;  
  
always_ff @(posedge clk)  
begin: loop  
  int i;  
  for (i=0; i<N; i++)  
    R[i+1] <= R[i];  
end
```



Variables locales

Pour éviter le non-déterminisme en simulation, déclarer des variables locales aux processus.

```
logic a,b,r,q;

always_ff @(posedge clk)
begin
  r = a & b;
  q <= r;
end
```

```
logic a,b,q;

always_ff @(posedge clk)
begin:named_process
  logic r;

  r = a & b;
  q <= r;
end
```

On est sûr que `r` ne peut être lu dans un autre processus.

Affectations bloquantes/différées

Que fait ce code?


```
logic [N-1:0] R;
logic p;

always_ff @(posedge clk)
begin: loop
  int i;
  logic t;
  t = 0;
  for (i=0; i<N; i++)
    t = t ^ R[i];
  p <= t;
end
```

Affectations bloquantes/différées

Que fait ce code?
 
```
logic [N-1:0] R;  
logic p;  
  
always_ff @(posedge clk)  
begin: loop  
  int i;  
  logic t;  
  t = 0;  
  for (i=0; i<N; i++)  
    t = t ^ R[i];  
  p <= t;  
end
```



Plan

La logique combinatoire

Exemples

La généricité

Logique séquentielle synchrone

Exemples

Modélisation des mémoires

Machines à états finis

Machines de Moore


Machines de Mealy

Machines de Mealy resynchronisées

Mémoire synchrone

mémoire simple port

 - un bus d'adresse
- 2 bus pour les données:
 - écriture
 - lecture
- des signaux de contrôle
- une **horloge**
- **PAS DE RESET**
- On ne peut accéder qu'à un seul élément dans le même cycle!



Mémoire synchrone

mémoire simple port

- un bus d'adresse
- 2 bus pour les données:
 - écriture
 - lecture
- des signaux de contrôle
- une horloge
- **PAS DE RESET**
- On ne peut accéder qu'à un seul élément dans le même cycle!

```
module sram(input clk, wr,
            input [7:0] Addr,
            input [7:0] Di,
            output logic [7:0] Do );

    logic[7:0] mem [0:255];

    always_ff @(posedge clk)
    begin
        if (wr)
            mem[Addr] <= Di;
        Do <= mem[Addr];
    end

endmodule
```

Mémoire synchrone

mémoire simple port

- un bus d'adresse
- 2 bus pour les données:
 - écriture
 - lecture
- des signaux de contrôle
- une horloge
- **PAS DE RESET**
- On ne peut accéder qu'à un seul élément dans le même cycle!

```
module sram(input clk, wr,
            input [7:0] Addr,
            input [7:0] Di,
            output [7:0] Do );

logic[7:0] mem [0:255];
logic[7:0] Addr_r;


always_ff @(posedge clk)
begin
    if (wr)
        mem[Addr] <= Di;
        Addr_r <= Addr;
end

assign Do = mem[Addr_r];

endmodule
```

Mémoire synchrone mémoire double ports

 - permet un accès double
- l'écriture et la lecture à la même adresse dans le même cycle n'est pas prédictible
- pourrait avoir deux horloges



Mémoire synchrone

mémoire double ports

- permet un accès double
- l'écriture et la lecture à la même adresse dans le même cycle n'est pas prédictible
- pourrait avoir deux horloges

```
module sram_dp(input clk, wr1, wr2,
              input [7:0] Addr1, Addr2,
              input [7:0] Di1, Di2,
              output logic [7:0] Do1, Do2 );

logic[7:0] mem [0:255];

always_ff @(posedge clk)
begin
    if (wr1)
        mem[Addr1] <= Di1;
    Do1 <= mem[Addr1];
end

always_ff @(posedge clk)
begin
    if (wr2)
        mem[Addr2] <= Di2;
    Do2 <= mem[Addr2];
end

endmodule
```

Mémoire synchrone

Initialisation du contenu

- Possible seulement pour les FPGA
- `initial` est normalement exclusivement réservé à la simulation
- `$readmemh` (ou `$readmemb`) permet d'initialiser une table à partir d'un fichier

```
module sram(input clk, wr,
            input [7:0] Addr,
            input [7:0] Di,
            output logic [7:0] Do );

logic[7:0] mem [0:255];

initial
    $readmemh("init.txt", mem);

always_ff @(posedge clk)
begin
    if (wr)
        mem[Addr] <= Di;
    Do <= mem[Addr];
end

endmodule
```

Mémoire synchrone

ROM synchrone

- Possible seulement pour les FPGA
- il suffit d'enlever la possibilité d'écrire

```
module rom (input clk,  
            input [7:0] Addr,  
            output logic [7:0] Do );  
  
    logic[7:0] mem [0:255];  
  
    initial  
        $readmemh("init.txt", mem);  
  
    always_ff @(posedge clk)  
        Do <= mem[Addr];  
  
endmodule
```


Plan

La logique combinatoire

Exemples

La généricité

Logique séquentielle synchrone

Exemples

Modélisation des mémoires

Machines à états finis


Machines de Moore

Machines de Mealy

Machines de Mealy resynchronisées

Machines à états finis

 - Méthode pour concevoir des automates.
- A partir d'un graphe d'états.
- Système synchrone:
 - il faut mémoriser l'état.



Plan

La logique combinatoire

Exemples

La généricité

Logique séquentielle synchrone

Exemples

Modélisation des mémoires

Machines à états finis


Machines de Moore

Machines de Mealy

Machines de Mealy resynchronisées

Machine de Moore

 - Il faut mémoriser l'état (registre).
- Le prochain état dépend de l'état actuel et des entrées.
- Les sorties dépendent combinatoirement de l'état courant.



Machine de Moore

À la main

Encodage des états

Init -> 00 (0)
S0 -> 01 (1)
S1 -> 10 (2)

Transitions

	state	inputs			n_state
		cond0	cond1	cond2	
Init	(00)	0	x	x	Init (00)
Init	(00)	1	x	x	S0 (01)
S0	(01)	x	x	x	S1 (10)
S1	(10)	x	0	0	S1 (01)
S1	(10)	x	1	0	S0 (01)
S1	(10)	x	0	1	Init (00)

Sorties

	state	outputs			
		o_0	o_1	...	o_n
Init	(00)			
S0	(01)			
S1	(10)			

Déclaration du registre d'état et des états

Codage

En Verilog 95

```
`define INIT 2'b00
`define S0 2'b01
`define S1 2'b10

reg [1:0] state, n_state;
//...Le code

`undef INIT
`undef S0
`undef S1
```

Déclaration du registre d'état et des états

Codage

En Verilog 2001

```
localparam INIT = 2'b00;
localparam S0  = 2'b01;
localparam S1  = 2'b10;

reg [1:0] state, n_state;
//...Le code
```

Déclaration du registre d'état et des états

Codage

En SystemVerilog

```
enum logic[1:0] { INIT, S0, S1 } state, n_state;  
//...Le code
```

- par défaut les valeurs sont 0, 1, 2....

Évolution de l'état

Registre d'état

Synchrone


```
always_ff @(posedge clk)
if (reset)
    state <= INIT ;
else
    state <= n_state ;
```

- L'état initial au reset doit être explicite.
 - Si l'état initial n'est pas connu le comportement n'est pas déterministe.
- Le changement d'état se fait de façon synchrone.

3 processus

1e forme canonique

 - Un processus séquentiel pour sauvegarder l'état.
- Deux processus combinatoires:
 - Calcul de l'état futur.
 - on exprime seulement les changements d'états
 - Calcul des sorties.
- n_state doit être déclaré explicitement.




3 processus 1e forme canonique

```
always_comb
begin
  // par défaut on reste
  // dans l'état courant
  n_state = state ;
  case (state)
  INIT: if (cond0)
    n_state = S0;
  S0  : if (cond1)
    n_state = S1;
  S1  : if (cond2)
    n_state = INIT;
  endcase
end
```

```
always_ff @(posedge clk)
if (reset)
  state <= INIT ;
else
  state <= n_state ;
```

 
```
always_comb
begin
  // Par défaut
  output1 = ...
  // les états où ça change
  if (state == INIT) begin
    output1 = ...
  end
  else if (state == S0) begin
    output1 = ...
  end
  else if (state == S0) begin
    output1 = ...
  end
end
```



2 processus

2e forme canonique

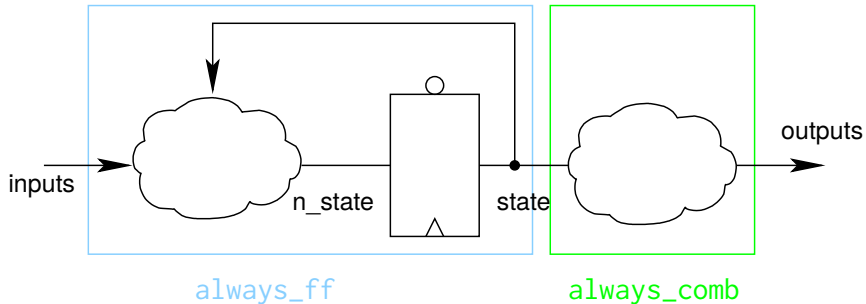- Un processus séquentiel pour modifier l'état.
- Un processus combinatoire pour le calcul des sorties en fonction de l'état.
- `n_state` disparaît (implicite).




2 processus

2e forme canonique

```
always_ff @(posedge clk)
if (reset)
    state <= INIT ;
else
    case (state)
    INIT: if (cond0)
        state <= S0;
    S0  : if (cond1)
        state <= S1;
    S1  : if (cond2)
        state <= INIT;
    endcase
// Sinon on reste dans
// l'état courant
```


 
```
always_comb
begin
    // Par défaut
    output1 = ...
    // les états où ça change
    if (state == INIT) begin
        output1 = ...
    end
    else if (state == S0) begin
        output1 = ...
    end
    else if (state == S0) begin
        output1 = ...
    end
end
```



Inconvénient

Latence d'une machine de Moore

  
Un changement de sortie nécessite un changement d'état et donc au moins un cycle de latence.



Inconvénient

Latence d'une machine de Moore

 Un changement de sortie nécessite un changement d'état et donc au moins un cycle de latence.



```
always_ff@(posedge clk...)
...
case(state)
S0:...
    if(c) state <= S1;
...
S1:...
...

always_comb
case(state)
S0:...
    o <= 0;
S1:...
    o <= 1;
...

```

Plan

La logique combinatoire

Exemples

La généricité

Logique séquentielle synchrone

Exemples

Modélisation des mémoires

Machines à états finis


Machines de Moore

Machines de Mealy

Machines de Mealy resynchronisées



Machines de Mealy

 - Il faut mémoriser l'état (registre).
- Le prochain état dépend de l'état actuel et des entrées.
- Les sorties dépendent combinatoirement de l'état courant et des entrées.





Réagir combinatoirement

  Un changement d'entrée peut être propagé immédiatement sur une sortie.




Réagir combinatoirement

  Un changement d'entrée peut être propagé immédiatement sur une sortie.



Réagir combinatoirement

 Un changement d'entrée peut être propagé immédiatement sur une sortie.




```
always_ff@(posedge clk...)
...
case(state)
  S0:...
    if(c) state <= S1;
  ...
  S1:...
  ...

always_comb
case(state)
  S0:...
    if(c)
      o <= 1;
    else
      o <= 0;
  S1:...
    o <= 1;
  ...
```

2 processus

 
- Un processus séquentiel pour modifier l'état.
- Un processus combinatoire pour le calcul des sorties en fonction de l'état et des entrées.



2 processus

```
always_ff @(posedge clk)
if (reset)
    state <= INIT ;
else
    case (state)
        INIT: if (cond0)
                state <= S0;
        S0  : if (cond1)
                state <= S1;
        S1  : if (cond2)
                state <= INIT;
    endcase
// Sinon on reste dans
// l'état courant
```
 
```
always_comb
begin
    if (state == INIT) begin
        output1 = f1(inputs ...)
    end
    else if (state == S0) begin
        output1 = f2(inputs ...)...
    end
    else if (state == S0) begin
        output1 = f3(inputs ...)
    end
    else begin // Par défaut
        output1 = f4(inputs ...)
    end
end
```





Inconvénient

On relie les entrées et les sorties par un chemin combinatoire:

- Le chemin critique n'est pas maîtrisé.
- La modification de la MAE modifie les performances du reste du circuit.

Plan

La logique combinatoire

Exemples

La généricité

Logique séquentielle synchrone

Exemples

Modélisation des mémoires

Machines à états finis


Machines de Moore

Machines de Mealy

Machines de Mealy resynchronisées


Machines de Mealy resynchronisées

 - C'est une machine de Mealy pour laquelle les sorties sont resynchronisées pour éviter les chemins combinatoires.
- Il faut ajouter des registres sur les sorties




3 processus

 - Un processus séquentiel pour modifier l'état.
- Un processus combinatoire pour le calcul des sorties en fonction de l'état et des entrées.
- Faire apparaître un signal interne pour les sorties avant resynchronisation.
- Un processus séquentiel pour resynchroniser les sorties.



2 processus

 
- Un processus séquentiel pour modifier l'état.
- Un séquentiel pour le calcul des sorties



2 processus


```
always_ff @(posedge clk)
if (reset)
    state <= INIT ;
else
    case (state)
    INIT: if (cond0)
        state <= S0;
    S0  : if (cond1)
        state <= S1;
    S1  : if (cond2)
        state <= INIT;
    endcase
// Sinon on reste dans
// l'état courant
```

```
always_ff @(posedge clk)
if (reset)
    begin
        // initialiser les sorties
        output1 <= ...
    end
else
    begin
        if (state == INIT) begin
            output1 <= f1(inputs ...)
        end
        else if (state == S0) begin
            output1 <= f2(inputs ...)...
        end
        else if (state == S0) begin
            output1 <= f3(inputs ...)
        end
    end
end
```

 

1 processus

 - Un processus séquentiel pour modifier l'état et les sorties.



1 processus

```
always_ff @(posedge clk)
if (reset)
begin
// Initialiser l'état
state <= INIT ;
// Initialiser les sorties
output1 <= ...
end
else
begin
// Les transitions
case (state)
INIT: if (cond0)
state <= S0;
S0 : if (cond1)
state <= S1;
...
end
```

```
...
S1 : if (cond2)
state <= INIT;
endcase
// Les sorties
if (state == INIT) begin
output1 <= f1(inputs ...)
end
else if (state == S0) begin
output1 <= f2(inputs ...)...
end
else if (state == S0) begin
output1 <= f3(inputs ...)
end
end
```

